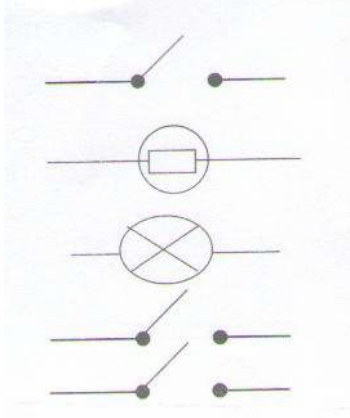


الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

المراقبة المستمرة رقم 1
 الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي

1- صل بخط:



مصباح

فاصل

صهيرة

قاطع التيار

2 - تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من :

و و و و

3 ماهو دور العداد ؟

.....

4- ماهو دور قاطع التيار؟

.....

5- يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد

.....

6 - ماهي أسلاك الدارة الكهربائية ؟


.....

7- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية؟

.....

8- لدينا تركيب بسيطة:

أ- المصباح يضيء أم لا يضيء؟

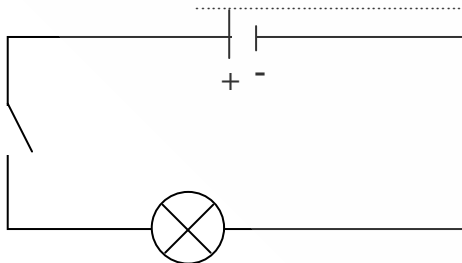

ب- أرسم تبيانة تركيب يكون المصباح متوهجا