

السنة الدراسية : 2009/2008
مدة الإنجاز : 45 دقيقة
الاسم
..... :
رقم الامتحان :

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدى الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي

دورة يناير 2009

مادة النشاط العلمي

(1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من : و و و

(2) كيف تتركيب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

(3) أرسم دارة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)

(4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أ- ذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

ب- ما هو دورها؟ (2 ن)

الامتحان الموحد المدرسي – الأسدس الأول – لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2009
النشاط العلمي (عناصر الإجابة)


1) املأ الفراغ بما يناسب: (2ن)

ت تكون الدارة الكهربائية المنزلية من : عداد وفاصل وصهيره وأسلام التوصيل.

2) كيف تتركيب الدارة الكهربائية المنزلية؟ (1 ن)

تركب الدارة الكهربائية المنزلية على التوازي.

3) أرسم دارة كهربائية بسيطة مغلقة: (3 ن)

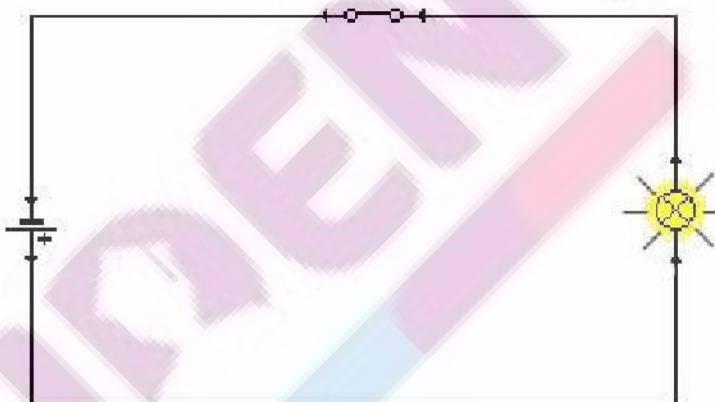

4) تعيش في التربة مجموعة من الكائنات الحية.

أ- ذكر أمثلة للبعض منها: (2 ن)

ديدان الأرض - حمار قبان - عقرب كاذب - ...

ب- ما هو دورها؟ (2 ن)

تهوية التربة وتخسيبها - تحويل بقايا النباتات والحيوانات إلى ذبال.