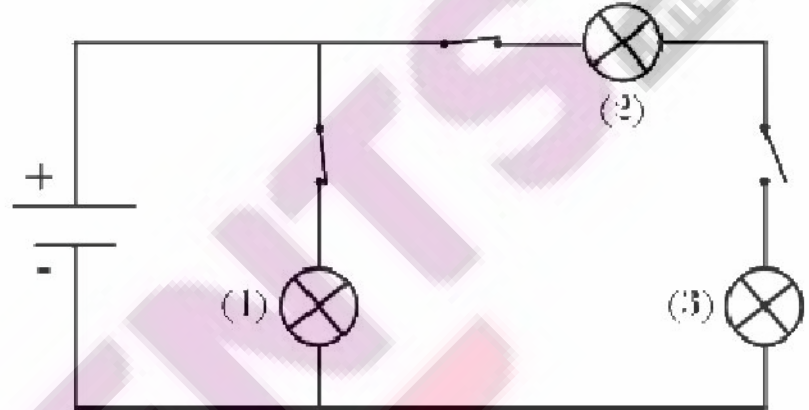


الامتحان الموحد المدرسي - الأسدس الأول - لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2011
مادة النشاط العلمي

1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)



أ- ما هو المصباح أو المصباح التي تشتعل؟

.....

ب- كيف تم تركيب المصباحين (2) و (3)؟

.....

2) تعتبر الصهيرة أحد عناصر الدارة الكهربائية المتتالية. ما هو دورها؟ (1 ن)

.....

3) أتمم بما يناسب: (3 ن)

أسلاك الدارة الكهربائية المتتالية هي:

و

4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)

الطبقة السطحية - الطبقة الداخلية - السوائل - مواد عضوية - الغازات - مواد معدنية

تقع التربة في من القشرة الأرضية، وتتكون من

و

5) ما هو دور ديدان الأرض في التربة؟ (1 ن)

.....

.....

الامتحان الموحد المدرسي - الأسدس الأول - لأقسام السنة السادسة ابتدائي
دورة يناير 2011
مادة النشاط العلمي (عناصر الإجابة)

- 1) لاحظ الشكل التالي ثم أجب عن الأسئلة جانبه: (2 ن)
- أ- المصباح الذي يشتعل هو المصباح (1).
- ب- تم تركيب المصباحين (2) و(3) على التوالي.
- 2) دور الصهيرة هو حماية الأجهزة الكهربائية المترتبة من التلف عند حدوث عطب كهربائي. (1 ن)
- 3) أتمم بما يناسب: (3 ن)
- أسلاك الدارة الكهربائية المترتبة هي: سلك الطور، والسلك المحايد والسلك الأرضي.
- 4) أتمم الفقرة التالية بما يناسب من بين الكلمات التالية: (3 ن)
- تقع التربة في الطبقة السطحية من القشرة الأرضية، وتتكون من مواد عضوية ومواد معدنية.
- 5) دور ديدان الأرض هو أنها تعمل على تفتيت التربة وهويتها كما تعمل على تخصيبها. (1 ن)